



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA



Desenvolvimento de um processador de ciclo único

PROFISSIONAL II

José Maurício Ramos de Souza Neto

MARIA PAULA MEDEIROS GOMES MIGUEL - 20180064191

PEDRO GERMANO AGRIPINO CRUZ - 20190033395

RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - 20200019402

João Pessoa – PB

Setembro, 2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	PROCESSADOR DE CICLO ÚNICO	7
2.1	Unidade de Controle	8
2.2	Unidade Lógica e Aritmética (ULA)	8
2.3	Registros	8
2.4	Memória de Dados	9
2.5	Contador de Programa (PC)	9
2.6	Multiplexadores	9
2.7	Memória de Instruções	9
3	PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL	9
3.1	Processador	10
3.1.1	Unidade de Controle	10
3.1.2	Unidade Lógica e Aritmética (ULA)	12
3.1.3	Registros	14
3.1.4	Memória de Dados	14
3.1.5	Contador de Programa (PC)	15
3.1.6	Multiplexadores	16
3.1.7	Memória de Instruções	16
3.1.8	Gerador Imediato	17
3.1.9	Outros	18
3.1.10	Display de Sete Segmentos	20
3.2	Assembler	23
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	27
4.1	Integração com o Assembler	28
4.2	Resultados e Implementação no Quartus e FPGA	29
5	CONCLUSÃO	31

1. INTRODUÇÃO

O relatório apresentado corresponde à primeira atividade experimental da disciplina Profissional II, do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba, focando no desenvolvimento e na implementação de um MMASM e sua unidade central de processamento (CPU). O design e a construção de uma CPU envolvem a integração de diversos componentes lógicos, como unidades aritméticas e lógicas (ALUs), registradores e unidades de controle, que devem operar de maneira coordenada para garantir a execução eficiente dos programas.

A teoria por trás do design de CPUs e MMASMs é fundamentada em conceitos de arquitetura de computadores, como descrito por Patterson e Hennessy (2017). Eles discutem a importância de uma estrutura clara para a execução de instruções e a integração de unidades funcionais, enfatizando a necessidade de uma lógica de controle eficiente e a correta formatação de instruções assembly [1]. Adicionalmente, o entendimento das tabelas da verdade e diagramas de tempo é crucial para a análise e validação do funcionamento dos blocos lógicos, conforme abordado por Mano e Ciletti (2018) [2].

O objetivo deste relatório é fornecer uma visão detalhada da solução desenvolvida, incluindo os seguintes aspectos:

- Exploração dos algoritmos utilizados e da lógica de implementação do MMASM, destacando os aspectos técnicos e operacionais envolvidos na construção do processador.
- Descrição dos procedimentos seguidos para a construção da unidade central de processamento, acompanhada de diagramas lógicos para cada bloco funcional e suas respectivas tabelas da verdade ou diagramas de tempo.
- Investigação dos formatos e padrões das instruções assembly presentes no arquivo de entrada .asm que o MMASM reconhece e processa.
- Demonstração da capacidade do MMASM para interpretar e executar quatro exemplos de programas assembly, ilustrando a funcionalidade e a eficácia do processador.
- Inclusão de diagramas lógicos detalhados para cada bloco da CPU, além de tabelas da verdade ou diagramas de tempo que ilustram o funcionamento dos blocos.
- Discussão sobre as decisões técnicas e de design feitas durante o desenvolvimento do projeto e as razões que fundamentam essas escolhas.


2. PROCESSADOR DE CICLO ÚNICO

O design e a implementação de processadores são fundamentais no estudo da arquitetura de computadores, e um dos modelos básicos de processadores é o processador de ciclo único. Este tipo de processador é caracterizado pela capacidade de executar cada instrução em

um único ciclo de clock, o que simplifica o seu design e operação. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizamos como referência principal o livro “*Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface: RISC-V Edition*” de David A. Patterson e John L. Hennessy [1].

Um processador de ciclo único é composto por várias unidades funcionais essenciais que colaboram para a execução das instruções:

Figura 1 – A estrutura de dados simples para o núcleo da arquitetura RISC-V combina os elementos necessários para diferentes classes de instruções

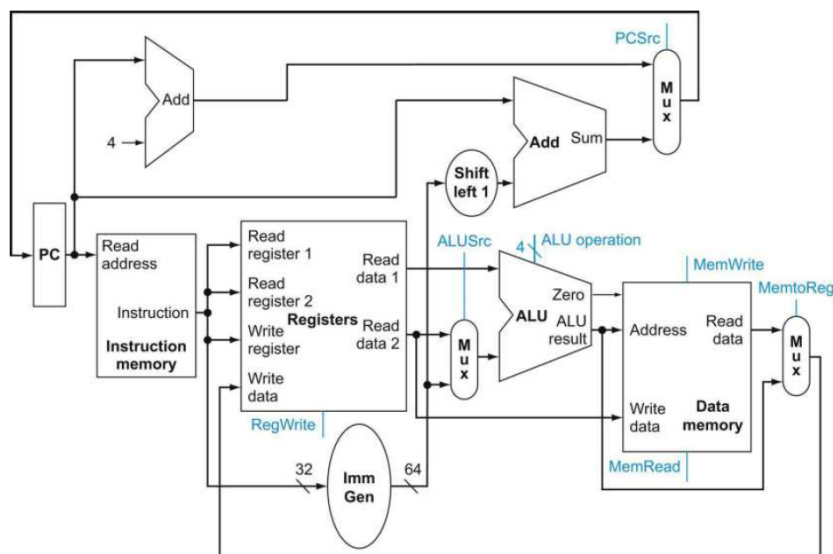

Fonte: [1].

2.1. Unidade de Controle

A Unidade de Controle (*Control Unit*) é responsável por gerar os sinais de controle que coordenam as operações do processador. Para cada instrução, a Unidade de Controle decodifica o *opcode* (código de operação) e gera os sinais apropriados para os outros componentes do processador, assegurando que a instrução seja executada corretamente.

2.2. Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

A Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou ALU, do inglês *Arithmetic Logic Unit*) executa operações aritméticas e lógicas sobre os dados. A ULA recebe entradas de registros ou da memória e realiza operações como adição, subtração, AND, OR, e comparações, conforme especificado pelos sinais de controle.

2.3. Registros

O conjunto de registros (*Register File*) é um pequeno armazenamento interno de alta velocidade, onde o processador armazena dados temporários que são frequentemente acessados

durante a execução das instruções. Cada registro pode ser diretamente acessado e utilizado pela ULA para operações, o que torna a execução mais eficiente.

2.4. Memória de Dados

A Memória de Dados (*Data Memory*) armazena os dados que são necessários durante a execução do programa. Em um processador de ciclo único, tanto as operações de leitura quanto as de escrita na memória são realizadas em um único ciclo de clock, sincronizadas pelos sinais de controle.

2.5. Contador de Programa (PC)

O Contador de Programa (PC, do inglês *Program Counter*) mantém o endereço da próxima instrução a ser executada. Após cada instrução ser executada, o PC é atualizado para apontar para a próxima instrução na sequência, permitindo a execução contínua do programa.

2.6. Multiplexadores

Os Multiplexadores (MUXes) são usados para selecionar entre várias entradas possíveis para fornecer a saída correta para a ULA ou outros componentes do processador. Eles são controlados pelos sinais gerados pela Unidade de Controle, assegurando que o dado ou sinal apropriado seja usado em cada etapa da execução.

2.7. Memória de Instruções

A Memória de Instruções (*Instruction Memory*) armazena o conjunto de instruções que o processador deve executar. Durante o ciclo de busca de instrução, o endereço atual do PC é usado para ler a instrução correspondente da memória. A memória de instruções é geralmente implementada como uma memória de leitura apenas (ROM) em processadores simples.

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A partir do referencial teórico da Seção 2, foi possível desenvolver o processador no *software* Quartus e implementação em FPGA. Além disso, foi desenvolvido um assembler em *python* capaz de transformar um código Assembly em um código de máquina “entendível” pelo processador desenvolvido.

A seguir, será descrito o procedimento experimental adotado para implementar e testar um processador de ciclo único, incluindo a construção e a simulação de seus principais módulos utilizando a linguagem Verilog. Essa abordagem prática visa ilustrar a funcionalidade de cada componente e como eles interagem para executar as instruções de um programa.

3.1. Processador

Este módulo implementa a unidade de controle do processador. Ele usa o campo Opcode da instrução para determinar os sinais de controle necessários. Dependendo do Opcode, ele ajusta sinais como ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, entre outros, que controlam a operação da ALU, a leitura e escrita na memória, e o fluxo de controle.

3.1.1. Unidade de Controle

```
1 module Control_Unit ( Opcode, Jump, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc,
2   RegWrite, ALUOp, reset, EN);
3
4   input [6:0] Opcode;
5   output reg Jump, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, RegWrite, reset, EN;
6   output reg [1:0] ALUOp;
7
8   always @(*)
9   begin
10      case (Opcode)
11         7'b0110011: // R-type instruction
12            begin
13               ALUSrc <= 0;
14               MemtoReg <= 0;
15               RegWrite <= 1;
16               MemRead <= 0;
17               MemWrite <= 0;
18               Jump <= 0;
19               ALUOp <= 2'b10;
20               reset <= 0;
21               EN <= 0;
22            end
23
24         7'b0000011: // Load instruction
25            begin
26               ALUSrc <= 1;
27               MemtoReg <= 1;
28               RegWrite <= 1;
29               MemRead <= 1;
30               MemWrite <= 0;
31               Jump <= 0;
32               ALUOp <= 2'b00;
33               reset <= 0;
34               EN <= 0;
35            end
36
37         7'b0100011: // Store instruction
```

```
38     begin
39         ALUSrc <= 1;
40         MemtoReg <= 0;
41         RegWrite <= 0;
42         MemRead <= 0;
43         MemWrite <= 1;
44         Jump <= 0;
45         ALUOp <= 2'b00;
46         reset <= 0;
47         EN <= 0;
48     end
49
50     7'b1101111: // Jump instruction (J-type)
51     begin
52         ALUSrc <= 0;
53         MemtoReg <= 0;
54         RegWrite <= 0;
55         MemRead <= 0;
56         MemWrite <= 0;
57         Jump <= 1;
58         ALUOp <= 2'b00;
59         reset <= 0;
60         EN <= 0;
61     end
62
63     7'b0010011: // ADDi (soma com imediato)
64     begin
65         ALUSrc <= 1;
66         MemtoReg <= 0;
67         RegWrite <= 1;
68         MemRead <= 0;
69         MemWrite <= 0;
70         Jump <= 0;
71         ALUOp <= 2'b10;
72         reset <= 0;
73         EN <= 0;
74     end
75
76     7'b1010101: // reset
77     begin
78         ALUSrc <= 0;
79         MemtoReg <= 0;
80         RegWrite <= 0;
81         MemRead <= 0;
82         MemWrite <= 0;
83         Jump <= 0;
84         ALUOp <= 2'b00;
```

```
85         reset <= 1;
86         EN <= 0;
87     end
88
89     7'b1110001: // DS7
90     begin
91         ALUSrc <= 1;
92         MemtoReg <= 0;
93         RegWrite <= 0;
94         MemRead <= 1;
95         MemWrite <= 0;
96         Jump <= 0;
97         ALUOp <= 2'b10;
98         reset <= 0;
99         EN <= 1;
100    end
101
102    default: // same as R-type
103    begin
104        ALUSrc <= 0;
105        MemtoReg <= 0;
106        RegWrite <= 1;
107        MemRead <= 0;
108        MemWrite <= 0;
109        Jump <= 0;
110        ALUOp <= 2'b10;
111        reset <= 0;
112        EN <= 0;
113    end
114    endcase
115 end
116
117 endmodule
```

Listing 1 – Código Verilog da Unidade de Controle

3.1.2. Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

Este módulo implementa a unidade aritmética e lógica (ALU) que realiza operações baseadas no controle de entrada `ALUcontrol_In`. Dependendo do valor de `ALUcontrol_In`, a ALU pode executar operações como AND, OR, soma, subtração, e operações de deslocamento (que permitem multiplicação e divisão por dois).

```
1 module ALU( A, B, ALUcontrol_In, ALUResult, zero);
2
3 input [31:0] A,B;
```



```

4 input [3:0] ALUcontrol_In;
5 output reg zero;
6 output reg [31:0] ALUResult;
7
8 always @ (ALUcontrol_In or A or B)
9 begin
10     case (ALUcontrol_In)
11         4'b0000: begin zero<=0; ALUResult<=A&B; end
12         4'b0001: begin zero<=0; ALUResult<=A|B; end
13         4'b0010: begin zero<=0; ALUResult<=A+B; end
14         4'b0110: begin if(A==B) zero<=1; else zero<=0; ALUResult<=A-B; end
15         4'b1000: begin zero<=0; ALUResult<=A << 1; end // Multiplica por 2
16         4'b1001: begin zero<=0; ALUResult<=A >> 1; end // Divide por 2
17         default: begin zero<=0; ALUResult<=A; end
18     endcase
19 end
20 endmodule

```

Listing 2 – Código Verilog da ALU

O módulo ALU_Control gera sinais de controle para a ALU com base nas entradas ALUOp, funct7 e funct3. Esses sinais determinam a operação específica que a ALU deve realizar, como adição, subtração, e operações lógicas.

```

1 module ALU_Control(ALUOp, funct7, funct3, ALUControl_out);
2
3     input [1:0] ALUOp;
4     input funct7;
5     input [2:0] funct3;
6     output reg [3:0] ALUControl_out;
7
8     always @(*) begin
9         case ({ALUOp, funct7, funct3})
10             6'b00_0_000 : ALUControl_out <= 4'b0010; // ADD
11             6'b01_0_000 : ALUControl_out <= 4'b0110; // SUB
12             6'b10_0_000 : ALUControl_out <= 4'b0010; // ADD aritmetica
13             6'b10_1_000 : ALUControl_out <= 4'b0110; // SUB aritmetica
14             6'b10_0_111 : ALUControl_out <= 4'b0000; // AND aritmetica
15             6'b10_0_110 : ALUControl_out <= 4'b0001; // OR aritmetica
16             6'b10_0_001 : ALUControl_out <= 4'b1000; // Multiplica por 2
17             6'b10_0_101 : ALUControl_out <= 4'b1001; // Divide por 2
18             default: ALUControl_out <= 4'b0000; // Handle invalid inputs
19         endcase
20     end
21
22 endmodule

```

Listing 3 – Código Verilog da Unidade de Controle da ALU

3.1.3. Registros

Este módulo representa o banco de registradores. Ele armazena 32 registradores de 32 bits e permite leitura e escrita de dados. Na borda positiva do clock, se o sinal de reset estiver ativado, todos os registradores são inicializados a zero. Caso contrário, se RegWrite estiver ativado, os dados são escritos no registrador especificado.

```
1 module Register_File(clk, reset, RegWrite, Rs1, Rs2, Rd,
2 Write_data, Read_data1, Read_data2);
3
4 input clk, reset, RegWrite;
5 input [4:0] Rs1, Rs2, Rd;
6 input [31:0] Write_data;
7 output [31:0] Read_data1, Read_data2;
8
9 reg [31:0] Registers [31:0];
10 integer k;
11
12 always @(posedge clk) begin
13     if (reset == 1'b1) begin
14         for (k = 0; k < 32; k = k + 1) begin
15             Registers[k] = 32'h0;
16         end
17     end
18     else if (RegWrite == 1'b1) begin
19         Registers[Rd] = Write_data;
20     end
21 end
22
23 assign Read_data1 = Registers[Rs1];
24 assign Read_data2 = Registers[Rs2];
25
26 endmodule
```

Listing 4 – Código Verilog do Arquivo de Registradores

3.1.4. Memória de Dados

O módulo de memória de dados é responsável por ler e escrever dados na memória. A memória tem 64 endereços de 32 bits. Na borda positiva do clock, se MemWrite estiver ativado, os dados são escritos na memória no endereço especificado. Se MemRead estiver ativado, os dados são lidos da memória e atribuídos à saída Read_data.

```
1 module Data_Memory(clk, reset, MemWrite, MemRead,
2 address, Writedata, Data_out);
3
4     input clk, reset, MemWrite, MemRead;
```

```
5  input [31:0] address, Writedata;
6  output [31:0] Data_out;
7
8  reg [31:0] DataMemory [63:0];
9  assign Data_out = (MemRead) ? DataMemory[address] : 32'b0;
10
11 integer k;
12 always @(posedge clk)
13 begin
14     if (reset == 1'b1) begin
15         for (k = 0; k < 64; k = k + 1)
16             DataMemory[k] = 32'b0;
17     end
18     else if (MemWrite) begin
19         DataMemory[address] = Writedata;
20     end
21 end
22
23 endmodule
```

Listing 5 – Código Verilog da Memória de Dados

3.1.5. Contador de Programa (PC)

O módulo Program_Counter é responsável por armazenar e atualizar o valor do contador de programa (PC). Na borda positiva do clock, se o sinal reset estiver ativado, o PC é zerado. Caso contrário, o PC é atualizado com o valor da entrada PC_in.

```
1  module Program_Counter (clk, reset, PC_in, PC_out);
2
3  input clk, reset;
4  input [31:0] PC_in;
5  output reg [31:0] PC_out;
6
7  always @ (posedge clk)
8  begin
9      if(reset==1'b1)
10         PC_out <= 32'h0;
11     else
12         PC_out <= PC_in;
13 end
14
15 endmodule
```

Listing 6 – Código Verilog do Contador de Programa

3.1.6. Multiplexadores

Os módulos Mux1, Mux2 e Mux3 são multiplexadores de 2 entradas e 1 saída. O sinal Sel controla a seleção da entrada que é passada para a saída Mux1_out, Mux2_out e Mux3_out. Se Sel for 0, a saída é igual à entrada A; caso contrário, é igual à entrada B.

```
1 module Mux1(Sel, A1, B1, Mux1_out);
2
3     input Sel;
4     input [31:0] A1, B1;
5     output [31:0] Mux1_out;
6
7     assign Mux1_out = (Sel == 1'b0) ? A1 : B1;
8
9 endmodule
```

Listing 7 – Código Verilog do Módulo Mux1

```
1 module Mux2(Sel, A2, B2, Mux2_out);
2
3     input Sel;
4     input [31:0] A2, B2;
5     output [31:0] Mux2_out;
6
7     assign Mux2_out = (Sel == 1'b0) ? A2 : B2;
8
9 endmodule
```

Listing 8 – Código Verilog do Módulo Mux2

```
1 module Mux3(Sel, A3, B3, Mux3_out);
2
3     input Sel;
4     input [31:0] A3, B3;
5     output [31:0] Mux3_out;
6
7     assign Mux3_out = (Sel == 1'b0) ? A3 : B3;
8
9 endmodule
```

Listing 9 – Código Verilog do Módulo Mux3

3.1.7. Memória de Instruções

O módulo Instruction_Memory é responsável por armazenar e fornecer instruções a partir de um arquivo de memória. A memória tem 64 endereços de 32 bits. As instruções são lidas da memória e fornecidas na saída Instructions_out com base no endereço read_address.

```

1 module Instruction_Memory(clk, read_address, Instructions_out);
2
3     input clk;
4     input [31:0] read_address;
5     output [31:0] Instructions_out;
6     reg [31:0] Imemory [63:0];
7     integer k;
8
9     initial begin
10         $readmemb("teste.txt", Imemory);
11     end
12
13     assign Instructions_out = Imemory[read_address];
14
15 endmodule

```

Listing 10 – Código Verilog da Memória de Instruções

3.1.8. Gerador Imediato

O módulo `immediate_Generator` gera o valor imediato a partir da instrução com base no opcode fornecido. Dependendo do opcode, o valor imediato é extraído e estendido para 32 bits.

```

1 module immediate_Generator (
2     input [6:0] Opcode,
3     input [31:0] instruction,
4     output reg [31:0] ImmExt
5 );
6
7 always @* begin
8     case (Opcode)
9         7'b0010011: ImmExt = {{22{instruction[29]}}, instruction[29:20]};
10        // I instruction
11        7'b0100011: ImmExt = {{20{1'b0}}, instruction[11:7]}; // S instruction
12        7'b0000011: ImmExt = {{20{1'b0}}, instruction[24:20]}; // L instruction
13        7'b1110001: ImmExt = {{20{1'b0}}, instruction[11:7]}; // OUT instruction
14        7'b1101111: ImmExt = {{26{instruction[31]}}, instruction[31:26]}; // Jump
15        default: ImmExt = {{22{instruction[29]}}, instruction[29:20]}; // Default
16    endcase
17 end
18 endmodule

```

Listing 11 – Código Verilog do Módulo `immediate_Generator`

O módulo `Demux_Imm` distribui o valor imediato `imm_in` entre duas saídas com base no sinal `Jump`. Se `Jump` estiver ativado, o valor imediato é enviado para `imm_to_pcplus` e

imm_to_mux é zerado. Caso contrário, o valor imediato é enviado para imm_to_mux e imm_to_pcplus é zerado.

```
1 module Demux_Imm(  
2     input [31:0] imm_in,  
3     input Jump,  
4     output reg [31:0] imm_to_pcplus,  
5     output reg [31:0] imm_to_mux  
6 );  
7     always @(*) begin  
8         if (Jump) begin  
9             imm_to_pcplus = imm_in;  
10            imm_to_mux = 32'b0;  
11        end else begin  
12            imm_to_pcplus = 32'b0;  
13            imm_to_mux = imm_in;  
14        end  
15    end  
16 endmodule
```

Listing 12 – Código Verilog do Módulo Demux_Imm

3.1.9. Outros

O módulo And realiza uma operação lógica E entre os sinais branch e zero, produzindo a saída andout. O resultado é 1 somente quando ambos os sinais são 1.

```
1 module And(branch, zero, andout);  
2  
3     input branch, zero;  
4     output andout;  
5  
6     assign andout = branch & zero;  
7 endmodule
```

Listing 13 – Código Verilog do Módulo And

O módulo PCplus calcula o próximo valor do contador de programa (NexttoPC). Se o sinal jump estiver ativado, o próximo PC é a soma do PC atual (fromPC) com o imediato (Imediato) e um incremento de 1. Caso contrário, o próximo PC é apenas o PC atual incrementado por 1.

```
1 module PCplus(fromPC, NexttoPC, jump, Imediato);  
2  
3     input [31:0] fromPC, Imediato;  
4     output [31:0] NexttoPC;  
5     input jump;  
6
```

```
7   assign NexttoPC = (jump) ? (fromPC + Imediato + 32'd1) : (fromPC + 32'd1);
8
9   endmodule
```

Listing 14 – Código Verilog do Módulo PCplus

O módulo PCplus4 calcula o próximo valor do contador de programa (NexttoPC) adicionando 1 ao valor atual do PC (fromPC).

```
1 module PCplus4(fromPC, NexttoPC);
2
3   input  [31:0] fromPC;
4   output [31:0] NexttoPC;
5
6   // No livro, somado + 4. Para o que esper vamos, precisa somar 1
7   assign NexttoPC = fromPC + 32'h00000001;
8
9   endmodule
```

Listing 15 – Código Verilog do Módulo PCplus4

```
1 module seletor_bits (
2   input [31:0] data_in,
3   output [6:0] instruction_control,
4   output [4:0] intruction_r_register1,
5   output [4:0] intruction_r_register2,
6   output [4:0] instruction_w_register
7 );
8
9 assign instruction_control = data_in[6:0];
10 assign intruction_r_register1 = data_in[19:15];
11 assign intruction_r_register2 = data_in[24:20];
12 assign instruction_w_register = data_in[11:7];
13
14 endmodule
```

Listing 16 – Código Verilog do Módulo seletor_bits

```
1 module seletor_bits_2 (
2   input [31:0] data_in,
3   output func7,
4   output [2:0] func3
5 );
6
7 assign func7 = data_in[30];
8 assign func3 = data_in[14:12];
9 endmodule
```

Listing 17 – Código Verilog do Módulo seletor_bits₂

3.1.10. Display de Sete Segmentos

```
1 module d7s(  
2     input [31:0] x,  
3     input EN,  
4     output reg [6:0] y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7  
5 );  
6  
7     reg [3:0] unidade, dezena, centena, milhar, dezena_milhar, centena_milhar, un.  
8     reg [31:0] temp;  
9  
10 always @(*) begin  
11     if (EN == 0) begin  
12         y0 = 7'b1111111;  
13         y1 = 7'b1111111;  
14         y2 = 7'b1111111;  
15         y3 = 7'b1111111;  
16         y4 = 7'b1111111;  
17         y5 = 7'b1111111;  
18         y6 = 7'b1111111;  
19         y7 = 7'b1111111;  
20     end else begin  
21         temp = x;  
22  
23         unidade = temp % 10;  
24         temp = temp / 10;  
25  
26         dezena = temp % 10;  
27         temp = temp / 10;  
28  
29         centena = temp % 10;  
30         temp = temp / 10;  
31  
32         milhar = temp % 10;  
33         temp = temp / 10;  
34  
35         dezena_milhar = temp % 10;  
36         temp = temp / 10;  
37  
38         centena_milhar = temp % 10;  
39         temp = temp / 10;  
40  
41         unidade_milhao = temp % 10;  
42         temp = temp / 10;  
43  
44         dezena_milhao = temp % 10;  
45
```



```
46     case(unidade)
47         4'b0000: y0 = 7'b1000000;
48         4'b0001: y0 = 7'b1111001;
49         4'b0010: y0 = 7'b0100100;
50         4'b0011: y0 = 7'b0110000;
51         4'b0100: y0 = 7'b0011001;
52         4'b0101: y0 = 7'b0010010;
53         4'b0110: y0 = 7'b0000010;
54         4'b0111: y0 = 7'b1111000;
55         4'b1000: y0 = 7'b0000000;
56         4'b1001: y0 = 7'b0010000;
57         default: y0 = 7'b1111111;
58     endcase
59
60     case(dezena)
61         4'b0000: y1 = 7'b1000000;
62         4'b0001: y1 = 7'b1111001;
63         4'b0010: y1 = 7'b0100100;
64         4'b0011: y1 = 7'b0110000;
65         4'b0100: y1 = 7'b0011001;
66         4'b0101: y1 = 7'b0010010;
67         4'b0110: y1 = 7'b0000010;
68         4'b0111: y1 = 7'b1111000;
69         4'b1000: y1 = 7'b0000000;
70         4'b1001: y1 = 7'b0010000;
71         default: y1 = 7'b1111111;
72     endcase
73
74     case(centena)
75         4'b0000: y2 = 7'b1000000;
76         4'b0001: y2 = 7'b1111001;
77         4'b0010: y2 = 7'b0100100;
78         4'b0011: y2 = 7'b0110000;
79         4'b0100: y2 = 7'b0011001;
80         4'b0101: y2 = 7'b0010010;
81         4'b0110: y2 = 7'b0000010;
82         4'b0111: y2 = 7'b1111000;
83         4'b1000: y2 = 7'b0000000;
84         4'b1001: y2 = 7'b0010000;
85         default: y2 = 7'b1111111;
86     endcase
87
88     case(milhar)
89         4'b0000: y3 = 7'b1000000;
90         4'b0001: y3 = 7'b1111001;
91         4'b0010: y3 = 7'b0100100;
92         4'b0011: y3 = 7'b0110000;
```

```
93         4'b0100: y3 = 7'b0011001;
94         4'b0101: y3 = 7'b0010010;
95         4'b0110: y3 = 7'b0000010;
96         4'b0111: y3 = 7'b1111000;
97         4'b1000: y3 = 7'b0000000;
98         4'b1001: y3 = 7'b0010000;
99         default: y3 = 7'b1111111;
100     endcase
101
102     case(dezena_milhar)
103         4'b0000: y4 = 7'b1000000;
104         4'b0001: y4 = 7'b1111001;
105         4'b0010: y4 = 7'b0100100;
106         4'b0011: y4 = 7'b0110000;
107         4'b0100: y4 = 7'b0011001;
108         4'b0101: y4 = 7'b0010010;
109         4'b0110: y4 = 7'b0000010;
110         4'b0111: y4 = 7'b1111000;
111         4'b1000: y4 = 7'b0000000;
112         4'b1001: y4 = 7'b0010000;
113         default: y4 = 7'b1111111;
114     endcase
115
116     case(centena_milhar)
117         4'b0000: y5 = 7'b1000000;
118         4'b0001: y5 = 7'b1111001;
119         4'b0010: y5 = 7'b0100100;
120         4'b0011: y5 = 7'b0110000;
121         4'b0100: y5 = 7'b0011001;
122         4'b0101: y5 = 7'b0010010;
123         4'b0110: y5 = 7'b0000010;
124         4'b0111: y5 = 7'b1111000;
125         4'b1000: y5 = 7'b0000000;
126         4'b1001: y5 = 7'b0010000;
127         default: y5 = 7'b1111111;
128     endcase
129
130     case(unidade_milhao)
131         4'b0000: y6 = 7'b1000000;
132         4'b0001: y6 = 7'b1111001;
133         4'b0010: y6 = 7'b0100100;
134         4'b0011: y6 = 7'b0110000;
135         4'b0100: y6 = 7'b0011001;
136         4'b0101: y6 = 7'b0010010;
137         4'b0110: y6 = 7'b0000010;
138         4'b0111: y6 = 7'b1111000;
139         4'b1000: y6 = 7'b0000000;
```

```


140         4'b1001: y6 = 7'b0010000;
141         default: y6 = 7'b1111111;
142     endcase
143
144     case(dezena_milhao)
145         4'b0000: y7 = 7'b1000000;
146         4'b0001: y7 = 7'b1111001;
147         4'b0010: y7 = 7'b0100100;
148         4'b0011: y7 = 7'b0110000;
149         4'b0100: y7 = 7'b0011001;
150         4'b0101: y7 = 7'b0010010;
151         4'b0110: y7 = 7'b0000010;
152         4'b0111: y7 = 7'b1111000;
153         4'b1000: y7 = 7'b0000000;
154         4'b1001: y7 = 7'b0010000;
155         default: y7 = 7'b1111111;
156     endcase
157 end
158 end
159 endmodule

```

Listing 18 – Código Verilog da Memória de Instruções

Ao final da programação Verilog de todos os módulos, foram gerados blocos de cada módulo de forma que foi possível fazer as conexões entre eles de forma mais visual. Portanto, a montagem completa do processador pode ser vista na Figura 2.

Figura 2 – Processador

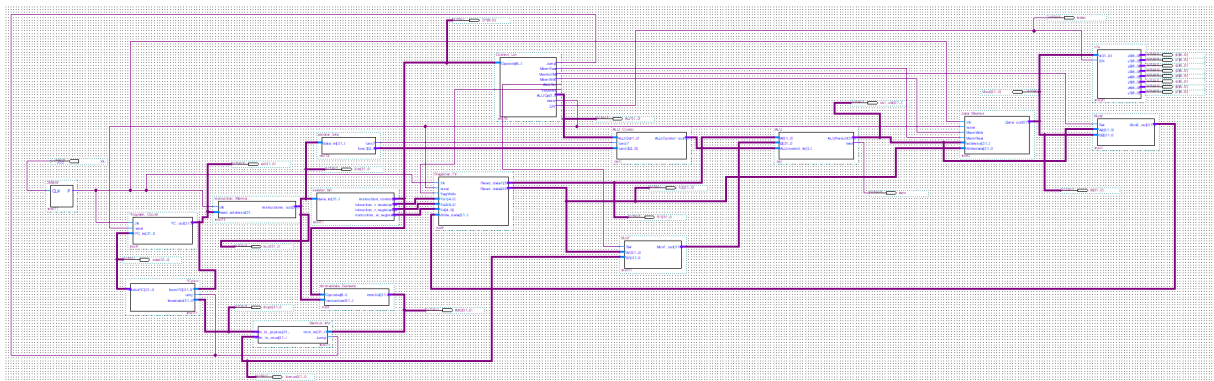

Fonte: Autores.

3.2. Assembler

O assembler desenvolvido para este projeto, chamado MMASM, é responsável por converter as instruções assembly, que são legíveis por humanos, em código de máquina, que pode ser executado diretamente pelo processador de ciclo único que estamos desenvolvendo.

Este processo é fundamental para que o processador seja capaz de interpretar e executar as operações desejadas.

O MMASM trabalha analisando cada instrução assembly e mapeando-a para um conjunto específico de bits que representam a operação e seus operandos em código binário. Cada instrução assembly, como ADD, SUB, ADDi, STORE, JMP, entre outras, é traduzida em um formato binário de acordo com a sintaxe específica do processador. Por exemplo, a instrução ADD R1 R2 R0 será convertida para um código de máquina que inclui o opcode correspondente, registradores e outros bits de controle necessários para que o processador execute a operação.

A função assemble, dentro do assembler, é a responsável por essa conversão. Ela quebra a instrução em partes, identifica o opcode, os registradores envolvidos, e quaisquer valores imediatos ou deslocamentos, e então monta a instrução binária correspondente. Por exemplo, a instrução ADDi R1 0 R0 é traduzida em um binário que combina o opcode de uma operação de adição imediata, o valor imediato, e os registradores destino e origem.

Além da funcionalidade básica de conversão, foi desenvolvida uma interface gráfica que facilita a interação do usuário com o assembler. A interface permite que o usuário insira código assembly e, ao clicar no botão "Gerar Código", o código de máquina correspondente é exibido ao lado. O usuário também tem a opção de salvar o código de máquina gerado em um arquivo de texto (.txt), que pode ser posteriormente carregado para execução no hardware.

Essa integração eficiente entre o assembler e a interface gráfica torna o processo de desenvolvimento mais intuitivo, permitindo uma rápida verificação e validação das instruções que serão executadas pelo processador.

```
def assemble(instruction):

    def to_twos_complement(value, bits):
        if value < 0:
            value = (1 << bits) + value
        return format(value, f'0{bits}b')

    parts = instruction.split()
    opcode = parts[0]

    if opcode == 'ADD':
        func7 = '0000000'
        regDest = format(int(parts[1][1:]), '05b')
        reg2 = format(int(parts[3][1:]), '05b')
        reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
        func3 = '000'
        opcode_bin = '0110011'
        return f'{func7}{reg2}{reg1}{func3}{regDest}{opcode_bin}'
```

```
elif opcode == 'SUB':
    func7 = '0100000'
    regDest = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    reg2 = format(int(parts[3][1:]), '05b')
    reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
    func3 = '000'
    opcode_bin = '0110011'
    return f'{func7}{reg2}{reg1}{func3}{regDest}{opcode_bin}'

elif opcode == 'ADDi':
    func7 = '00'
    imediato = format(int(parts[2]), '010b')
    reg = format(int(parts[3][1:]), '05b')
    func3 = '000'
    regDest = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    opcode_bin = '0010011'
    return f'{func7}{imediato}{reg}{func3}{regDest}{opcode_bin}'

elif opcode == 'SUBi':
    func7 = '01'
    imediato = format(int(parts[2]), '010b')
    reg = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    func3 = '000'
    regDest = format(int(parts[3][1:]), '05b')
    opcode_bin = '0010011'
    return f'{func7}{imediato}{reg}{func3}{regDest}{opcode_bin}'

elif opcode == 'STORE':
    reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
    regDest = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    func3 = '000'
    opcode_bin = '0100011'
    endreg = '00000'
    zeros = '0000000'
    return f'{zeros}{reg1}{endreg}{func3}{regDest}{opcode_bin}'

elif opcode == 'JMP':
    offset = to_twos_complement(int(parts[1]), 6) # 6-bit offset
```

```
opcode_bin = '1101111'
zeros = '0' * 19
return f'{offset}{zeros}{opcode_bin}'

elif opcode == 'LOAD':
    reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
    regDest = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    func3 = '000'
    opcode_bin = '0000011'
    endreg = '00000'
    complemento = '0000000'
    return f'{complemento}{reg1}{endreg}{func3}{regDest}{opcode_bin}'

elif opcode == 'DIV2':
    reg2 = format(int(parts[3][1:]), '05b')
    reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
    func3 = '001'
    opcode_bin = '0110011'
    endreg = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    complemento = '0000000'
    return f'{complemento}{reg2}{reg1}{func3}{endreg}{opcode_bin}'

elif opcode == 'MUL2':
    reg2 = format(int(parts[3][1:]), '05b')
    reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
    func3 = '101'
    opcode_bin = '0110011'
    endreg = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    complemento = '0100000'
    return f'{complemento}{reg2}{reg1}{func3}{endreg}{opcode_bin}'

elif opcode == 'OUT':
    opcode_bin = '1110001'
    endreg = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    complemento = 20 * '0'
    return f'{complemento}{endreg}{opcode_bin}'

elif opcode == 'RESET':
    zeros = 25*'0'
```

```
opcode_bin = '1010101'
return f'{zeros}{opcode_bin}'

elif opcode == 'MOV':
    func7 = '0000000'
    regDest = format(int(parts[1][1:]), '05b')
    reg2 = '00000'
    reg1 = format(int(parts[2][1:]), '05b')
    func3 = '000'
    opcode_bin = '0110011'
    return f'{func7}{reg2}{reg1}{func3}{regDest}{opcode_bin}'
else:
    raise ValueError("Instrução desconhecida!")
```

Figura 3 – Implementação do assembler

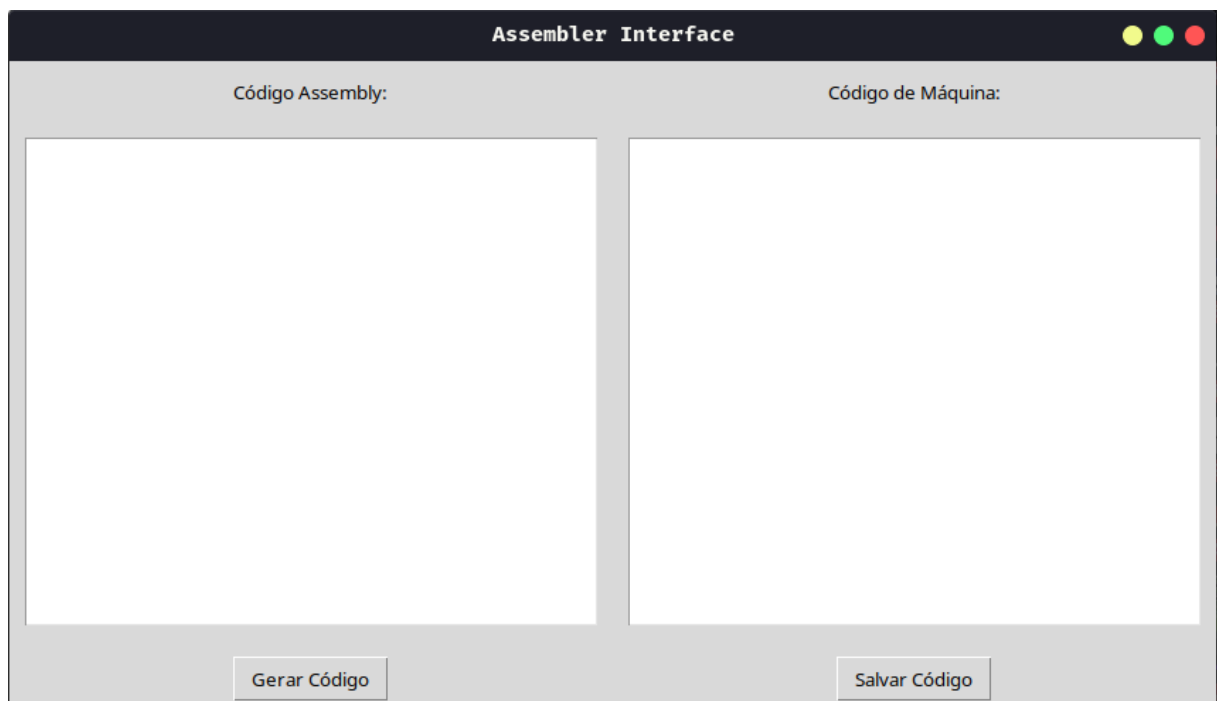


Figura 4 – Interface gráfica desenvolvida para o assembler.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante do exposto anteriormente, essa sessão tratará das conclusões obtidas a partir da implementação e testes do processador de ciclo único desenvolvido. Nesta parte, serão analisados os resultados da simulação do processador, verificando se os objetivos propostos foram atingidos.

4.1. Integração com o Assembler

Nesta seção, discutiremos o funcionamento do assembler desenvolvido, utilizando como exemplo o código assembly que gera a sequência de Fibonacci. O objetivo é demonstrar como as instruções em assembly são convertidas em código de máquina, que pode ser executado diretamente pelo processador.

O código utilizado para gerar a sequência de Fibonacci é composto pelas seguintes instruções:

```
ADDi R1 0 R0
OUT R1
ADDi R2 1 R0
STORE R1 R2
OUT R1
ADD R3 R1 R2
STORE R1 R3
OUT R1
MOV R1 R2
MOV R2 R3
JMP -6
```

Figura 5 – Código que gera a sequência de fibonacci.

Cada uma dessas instruções é processada pelo assembler, que converte o código assembly em uma sequência binária correspondente. Por exemplo, a instrução `ADDi R2 1 R0` é interpretada como uma operação de adição imediata, onde o valor 1 é adicionado ao registrador R0, e o resultado é armazenado no registrador R2. Esta instrução é então convertida em um código binário específico que representa essa operação.

Ao longo da execução do código, a sequência de Fibonacci é gerada ao armazenar e somar os valores dos registradores, com os resultados sendo periodicamente exibidos por meio da instrução `OUT`. A instrução `JMP -6` é utilizada para criar um loop, retornando o fluxo de execução ao início do código para continuar a geração da sequência.

A interface gráfica desenvolvida permite visualizar tanto o código assembly quanto o código de máquina gerado pelo assembler. 6, pode-se observar como o código assembly da sequência de Fibonacci é traduzido em seu equivalente binário, demonstrando a funcionalidade e a precisão do assembler.

Essa visualização não só facilita a validação do processo de conversão como também oferece uma ferramenta prática para entender como o processador interpreta e executa as instruções a partir do código de máquina gerado.

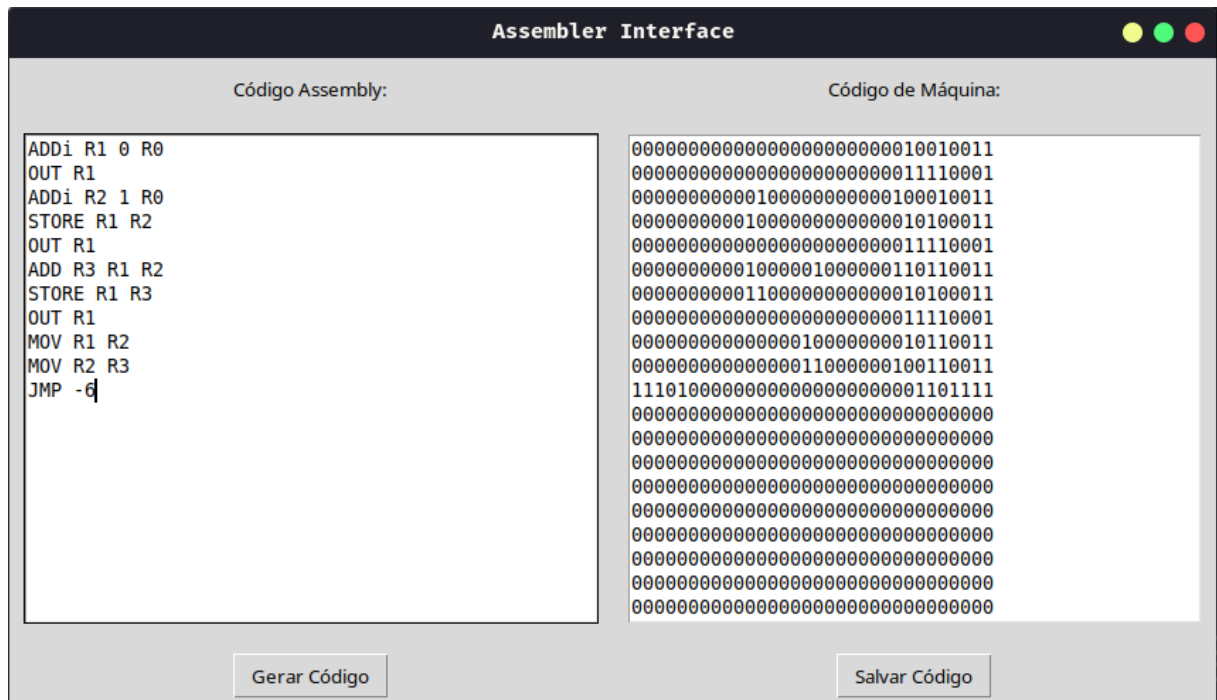


Figura 6 – Interface gráfica desenvolvida para o assembler.

4.2. Resultados e Implementação no Quartus e FPGA

Após a conversão do código assembly em código de máquina utilizando o assembler desenvolvido, a implementação foi realizada no Quartus, onde o código binário gerado será carregado, posteriormente, na FPGA para execução. O objetivo dessa etapa foi verificar se o processador, ao executar as instruções geradas, reproduzia corretamente a sequência de Fibonacci.

Para validar o funcionamento, utilizamos a ferramenta de simulação Waveform do Quartus, que nos permitiu observar as saídas geradas pelo processador em tempo real. Durante a simulação, pudemos monitorar os valores dos registradores e a saída final em cada ciclo de clock, garantindo que os valores gerados correspondiam às expectativas da sequência de Fibonacci.

 


Figura 7 – Resultados obtidos na waveform.

Após a simulação anterior, o clock foi ajustado para incluir mais pulsos, permitindo a observação da sequência de Fibonacci. Em seguida, movemos o cursor para analisar os pulsos específicos em que os valores na saída podem ser observados, ou seja, os pulsos onde as instruções OUT são executadas.

 


Figura 8 – Valor 1

 


Figura 9 – Valor 2

 


Figura 10 – Valor 3

 


Figura 11 – Valor 4

 


Figura 12 – Valor 5

Os resultados observados na Waveform confirmaram que o processador estava operando corretamente, com os valores exibidos coincidindo perfeitamente com os números da sequência de Fibonacci nas posições esperadas. Isso valida tanto a funcionalidade do assembler quanto a correta implementação e funcionamento do processador no Quartus.

Essa verificação por meio da simulação é crucial, pois demonstra que todas as etapas, desde a montagem do código até a execução no hardware, foram realizadas com precisão, garantindo a confiabilidade do sistema desenvolvido.

Por fim, podemos observar os resultados obtidos na FPGA, mostrando o primeiro e o quinto valor:

 


Figura 13 – Valor 1 visto na FPGA

 


Figura 14 – Valor 5 visto na FPGA

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, apresentamos a implementação e validação de um processador de ciclo único, com foco no desenvolvimento do MMASM e na integração com a unidade central de processamento (CPU). O processo envolveu a construção de um assembler que converte o código assembly em código de máquina, a simulação do processador utilizando Quartus e a execução final na FPGA.

Os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, demonstrando a eficácia tanto do assembler quanto do processador desenvolvido. A simulação da sequência de Fibonacci forneceu uma validação robusta das funcionalidades implementadas. A análise dos resultados mostrou que o processador executa corretamente o código assembly, gerando a sequência esperada e confirmando o funcionamento adequado através da visualização na ferramenta de simulação Waveform do Quartus e na FPGA.

Os diagramas lógicos detalhados e as tabelas da verdade fornecidas evidenciam o funcionamento interno dos blocos da CPU e garantem que a implementação atende aos requisitos especificados. A interface gráfica do assembler permitiu uma visão clara do processo de conversão, facilitando a validação e compreensão das operações realizadas pelo processador.

A verificação prática realizada na FPGA confirmou que o processador opera corretamente em um ambiente real, com os resultados obtidos correspondendo precisamente aos valores esperados. As figuras obtidas durante a simulação e a execução na FPGA reforçam a precisão e a confiabilidade do sistema desenvolvido.

Em resumo, o projeto demonstrou a capacidade de construir e validar um processador de ciclo único, integrando com sucesso as etapas de desenvolvimento do assembler, simulação e imple-

mentação em hardware. As escolhas de design e as técnicas empregadas mostraram-se eficazes, e os resultados obtidos corroboram a funcionalidade do processador e do MMASM.

Este trabalho não apenas consolidou o conhecimento teórico em arquitetura de computadores, mas também forneceu uma experiência prática valiosa na implementação de sistemas digitais. As lições aprendidas e os desafios superados contribuem significativamente para a compreensão e aplicação dos conceitos de design e operação de processadores.

Referências

- [1] David Patterson and John Hennessy. *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*. Morgan Kaufmann, 2017.
- [2] M. Morris Mano and Charles R. Kime. *Digital Design and Computer Architecture*. Pearson, 2018.